
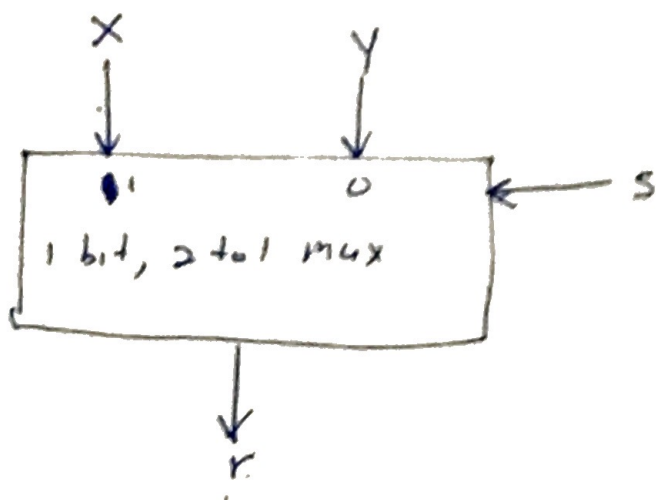


# ~~mux~~ multiplexers (mux)

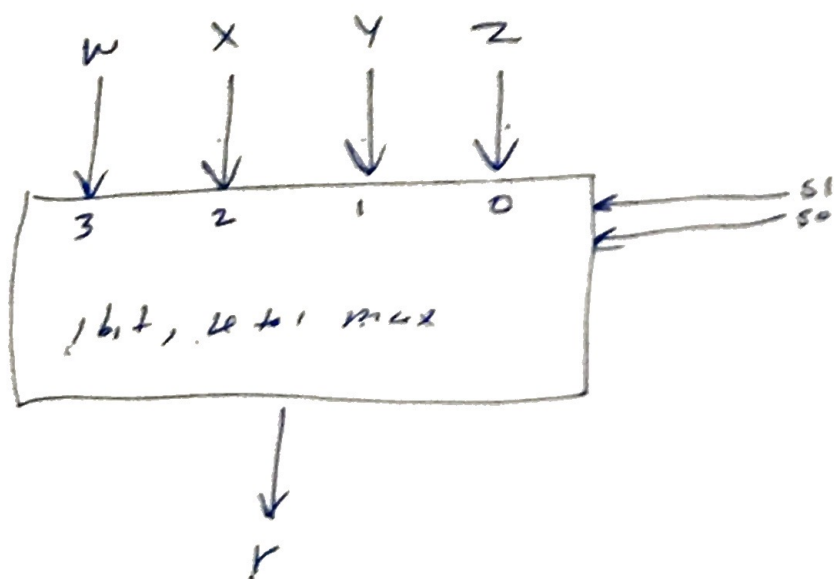a) Block Diagram of 1-bit ~~2 to 1~~ <sup>2 to 1</sup> mux




(b) Block diagram of 1 bit, 4 to 1 mux



## Design of 1bit, 2 to 1 Mux

1. Block diagram of 1bit, 2 to 1 Mux

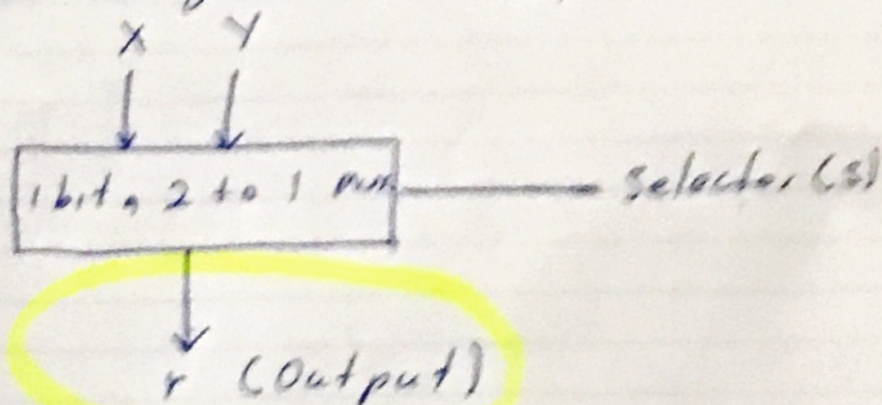

2. 1 bit, 2 to 1 Mux Truth Table

	Ctr s	Input Signals		Output r
		X	Y	
1	0	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	1	1	1
5	1	0	0	0
6	1	0	1	0
7	1	1	0	1
8	1	1	1	1

Outputs Y when  $s=0$ ; Outputs X when  $s=1$ .

$$r = \bar{s} \bar{x} y + \bar{s} x y + s x \bar{y} + s x y$$




Design of 1 bit, 2 to 1 Mux

3. Simplify the logical Expression:

Minimal SOP Expression:  $\bar{S}Y + SX$

$$F = \bar{S}\bar{X}Y + \bar{S}XY + S\bar{X}\bar{Y} + SX\bar{Y}$$

Simplify Using K-map:

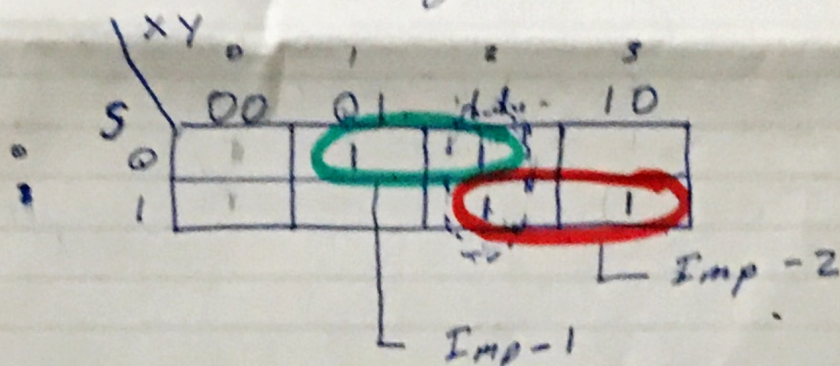


$$F = \bar{S}Y + SX$$

Design of 1 bit, 2 to 1 mux

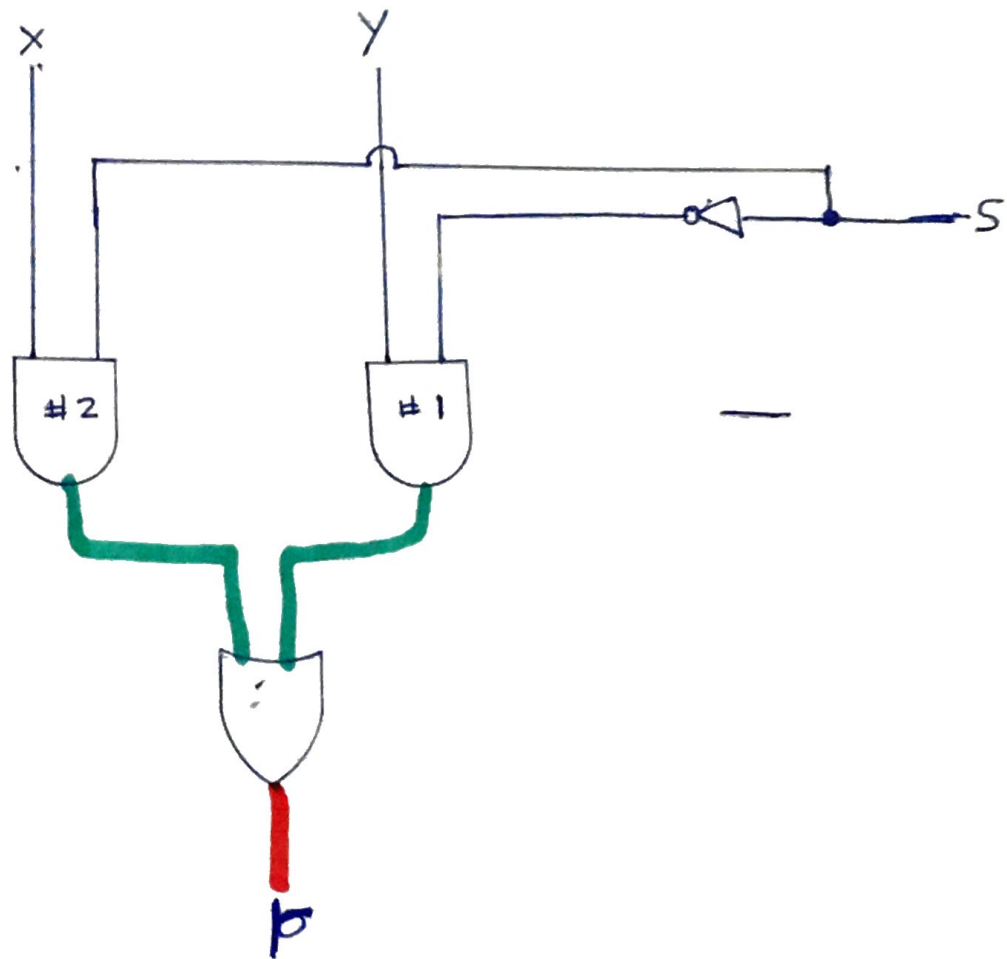4. Design/Circuit diagram for 1 bit, 2 to 1 mux

$$r = \underbrace{\bar{S}Y}_{\text{AND \#1}} + \underbrace{SX}_{\text{AND \#2}}$$



Validation of 1 bit, 2 to 1 Mux

$$r = \bar{S}Y + SX$$

Claimed: Outputs Y when  $S=0$ ;  
Outputs X when  $S=1$

$$S=0$$

$$r = 0Y + 0X$$

$$= 1Y + 0X$$

$$= Y + 0$$

$$= Y$$