 


NOR

S-R Flip-Flop with \wedge Gates



CLK = Clock Signal

	S	R	Q_t	Q_{t+1}
1	0	0	Q_t	Q_t ✓
2	0	1	0	0 ✓
3	1	0	1	1 ✓
4	1	1		Undesired

Case 1: $S=0$; $R=0$

$$Q_{t+1} = 0 + \overline{Q_t} = \overline{Q_t} = Q_t$$

$$\overline{Q_{t+1}} = 0 + Q_t = Q_t$$

Case 2: $S=0$; $R=1$

$$Q_{t+1} = 1 + \overline{Q_t} = 1 = 0$$

$$\overline{Q_{t+1}} = 0 + Q_t = \overline{Q_t}$$

Case 3: $S=1$; $R=0$

$$Q_{t+1} = 0 + \overline{Q_t} = \overline{Q_t} = Q_t = 1$$

$$\overline{Q_{t+1}} = 1 + Q_t = \overline{1} = 0$$

S-R Flip-Flop with NOR Gates (Cont)


Case 4: $S = 1$; $R = 1$

$$Q_{t+1} = \overline{1 + \bar{Q}_t} = \bar{1} = 0$$


$$\bar{Q}_{t+1} = \overline{1 + Q_t} = \bar{1} = 0$$

0 = Not Used!

D Flip-Flop: Example Timing

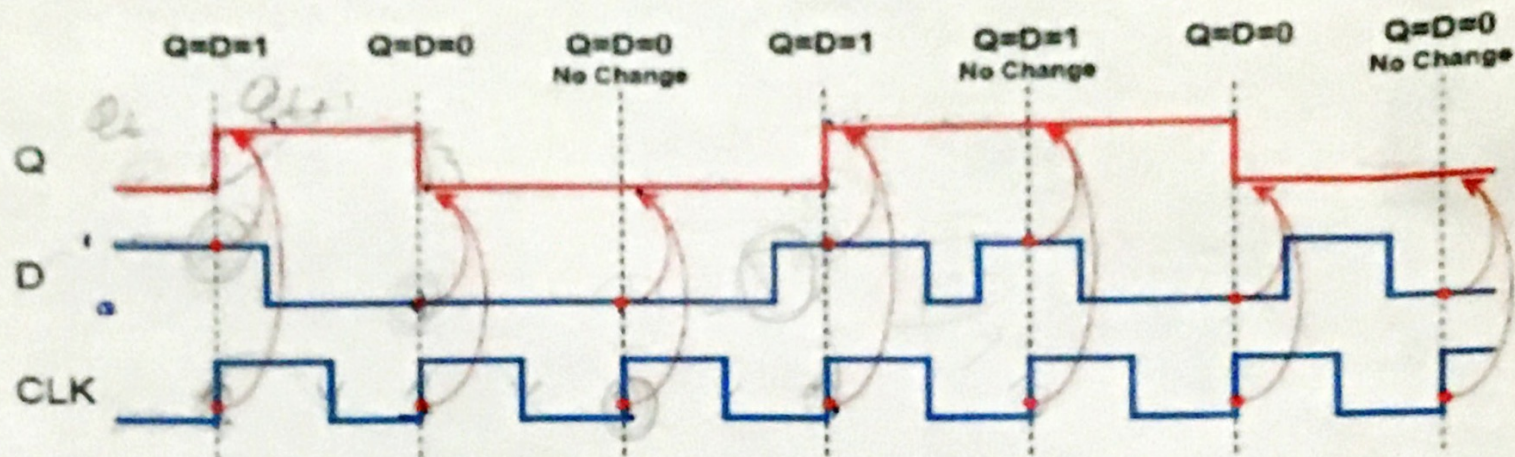

D Flip Flop Circuit diagram

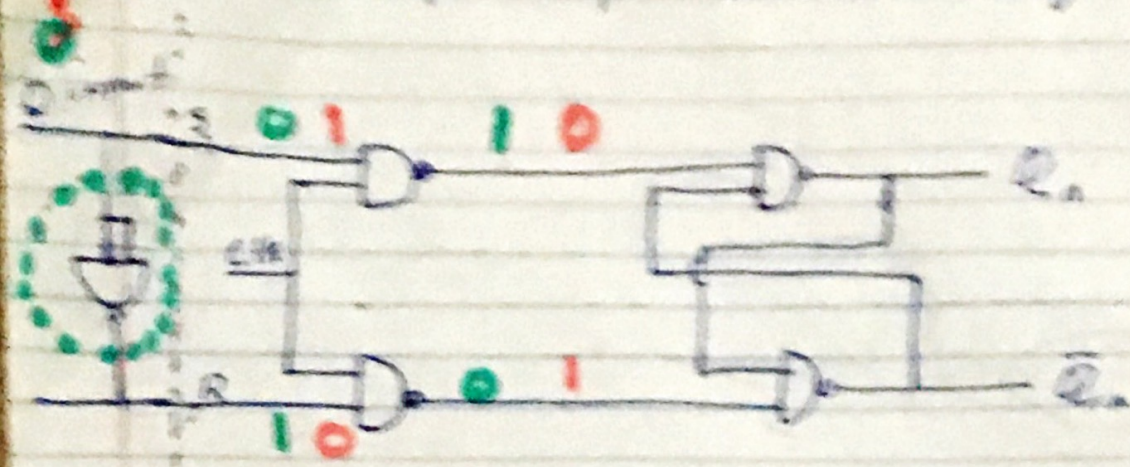

Input	Output
0	0
0	0
1	1

Case 1: $D = \emptyset$

$$Q_{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2}} = \bar{Q} = Q$$



$$\overline{Q_{n+1}} = 0 \cdot b_n = 1$$

Case 2: $p = 1$

$$Q_{n+1} = \overline{0 \cdot \bar{a}_n} = 1$$

$$\overline{Q_{n+1}} = \overline{1 \cdot Q_n} = 0$$

NAND AS a Inverter

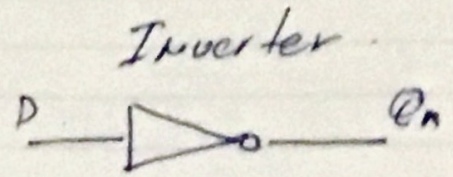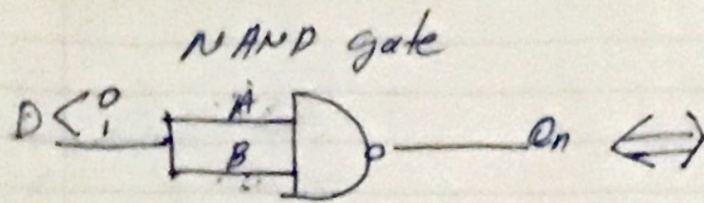

Truth Table

D	A	B	Q_n
0	0	0	1
1	1	1	0

A green arrow points to the input D. A green dashed circle highlights the output Q_n column.

Truth Table

D	Q_n
0	1
1	0

A green arrow points to the input D. A green dashed circle highlights the output Q_n column.